
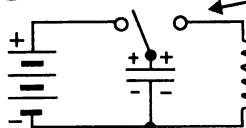


К 11/4 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ

① Бывают свободные и вынужденные

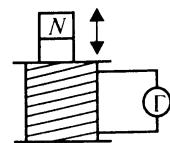

катушка препятств.
 ΔI (Ленш!) \Rightarrow колеб. I
 достаточно длительные



② Колебательный контур

$$\frac{Q^2}{2c} \rightarrow \left(\frac{q^2}{2c} + \frac{Li^2}{2} \right) \rightarrow \frac{LI_m^2}{2} \rightarrow \left(\frac{q^2}{2c} + \frac{Li^2}{2} \right) \rightarrow \frac{Q^2}{2c} \rightarrow \dots$$

$$\frac{kx_m^2}{2} \rightarrow \left(\frac{kx^2}{2} + \frac{mv^2}{2} \right) \rightarrow \frac{mv_m^2}{2} \rightarrow \left(\frac{kx^2}{2} + \frac{mv^2}{2} \right) \rightarrow \frac{kx_m^2}{2}$$

Аналогия

$$x = X_m \cdot \cos \omega t$$

$$v = \omega X_m \cdot \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) = \left\{ \begin{array}{l} x \leftrightarrow q \\ v = x' \leftrightarrow i = q' \\ a = x'' \leftrightarrow i' = q'' \\ m \leftrightarrow L \\ \mu \leftrightarrow R \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} q = Q_m \cdot \cos \omega t \\ i = q' = -Q_m \cdot \omega \cdot \sin \omega t = \\ = I_m \cdot \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) \end{array}$$

③ Формула Томсона

$$E = \frac{Li^2}{2} + \frac{q^2}{2c} \quad \text{Если } R = 0, \text{ то } E = \text{const}$$

$$\left(\frac{Li^2}{2} \right)' + \left(\frac{q^2}{2c} \right)' = E' = 0 \Rightarrow \frac{L}{2} \cdot 2i \cdot i' = -\frac{1}{2c} \cdot 2q \cdot q'$$

$$\left. \begin{array}{l} i = q' \\ i' = q'' \end{array} \right| L \cdot i \cdot i' = -\frac{q}{c} \cdot q' \Rightarrow Lq'' = -\frac{q}{c} \Rightarrow q'' = -\frac{1}{LC} q$$


$q'' \sim -q$ — колебания гармонические

27-30

$$\frac{1}{LC} = \omega_0^2 = \frac{4\pi^2}{T^2} \Rightarrow T = 2\pi\sqrt{L \cdot C}$$

ПЕРЕМЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

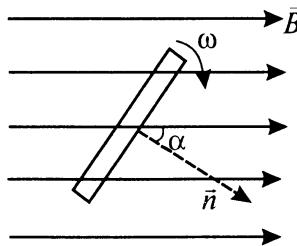① Гармонический характер колебаний e , i , и



$$v_{\text{промыш}} = 50 \text{ Гц}$$

$$\Phi = B \cdot S \cdot \cos \alpha = B \cdot S \cdot \cos \omega t$$

$$e_i = -\Phi' = B \cdot S \cdot \omega \cdot \sin \omega t = E_m \cdot \sin \omega t$$

Следовательно:

$$i = I_m \cdot \sin \omega t \quad \left(\begin{array}{l} I = \frac{E}{R+r} \\ U = I \cdot R \end{array} \right)$$

$$u = U_m \cdot \sin(\omega t \pm \phi)$$


ϕ — возможный сдвиг по фазе

② « \bar{p} » в цепи ~ тока. Действующие значения « I » и « U »

При ~ токе i , u — изм-ся. Что же показывают $\langle A \rangle$ и $\langle V \rangle$?


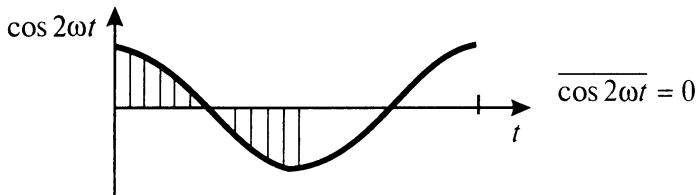
$$i = I_m \cdot \cos \omega t \Rightarrow i^2 = I_m^2 \cdot \cos^2 \omega t = I_m^2 \cdot \frac{1}{2} (1 + \cos 2\omega t)$$




$$\bar{i}^2 = \frac{I_m^2}{2} \Rightarrow \bar{p} = \frac{I_m^2}{2} \cdot R$$

$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$	$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$
----------------------------	----------------------------

31,32

К 11/5 ЕМКОСТЬ И ИНДУКТИВНОСТЬ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

① Активное сопротивление

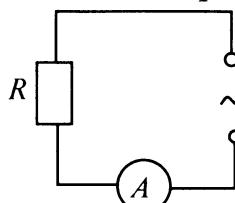

$$u = U_m \cdot \cos \omega t$$


$$i = \frac{U}{R} = \frac{U_m \cdot \cos \omega t}{R}$$

$$i = I_m \cdot \cos \omega t$$


$$R = \rho \frac{l}{S}$$

i и u совпадают по фазе

32

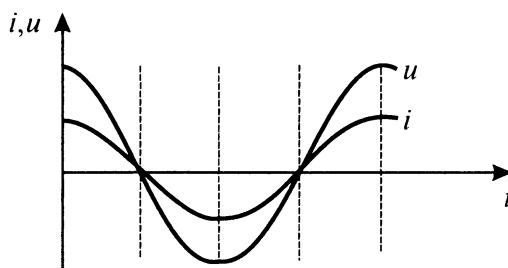

② Емкостное сопротивление

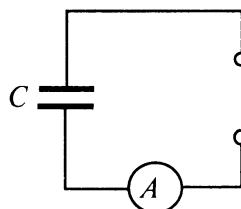

— ток: $I = 0$

\sim ток: $I \neq 0$

периодич. зарядка
и разрядка —||—
под действием $\sim U$

$$u = U_m \cdot \cos \omega t \quad (1)$$


$$q = C \cdot U = C \cdot U_m \cdot \cos \omega t$$

$$i = q' = -\underbrace{\omega C U_m}_{\text{зарядка}} \cdot \sin \omega t = I_m \cdot \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) \quad (2)$$

(1) и (2): i опережает u на $\frac{\pi}{2}$ $I_m = \omega c U_m$

$$I_m = \frac{U_m}{\frac{1}{\omega c}}$$


$$x_c = \frac{1}{\omega c}$$

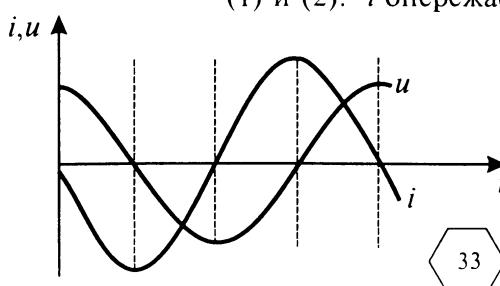


33

$$I = \frac{U}{x_c}$$


③ Индуктивное сопротивление

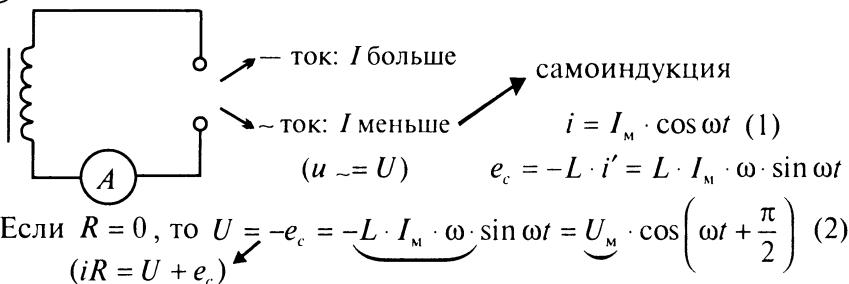

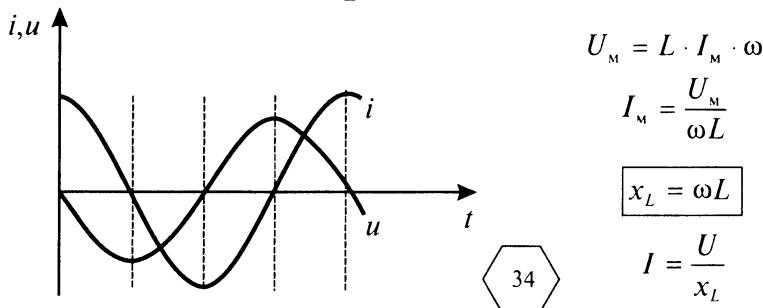(1) и (2): u опережает i на $\frac{\pi}{2}$



④ Закон Ома для ~ тока

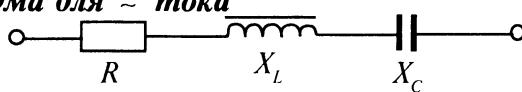



$$U \neq U_R + U_L + U_C$$

$$Z \neq R + X_L + X_C$$

$$I = \frac{U}{\sqrt{R_A^2 + (X_L - X_C)^2}}$$

$$I = \frac{U}{\sqrt{R_A^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

⑤ Электрический резонанс

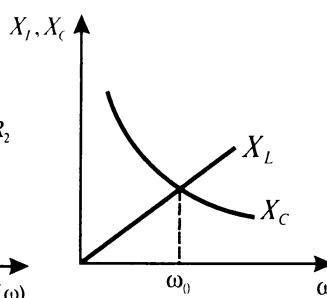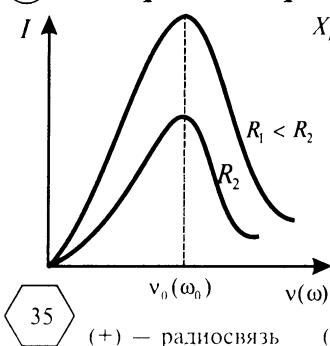

(+) — радиосвязь (-) — перегоран. приборов

$$I_{\max} : \omega L = \frac{1}{\omega C}$$



$$\omega^2 LC = 1$$

$$\omega^2 = \frac{1}{LC} = \frac{4\pi^2}{T^2}$$


$$T = 2\pi\sqrt{L \cdot C}$$

$$T = T_{\text{коин}} \quad (v = v_{\text{коин}})$$


↳ ... (смр. 94)

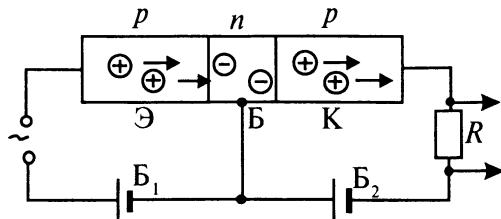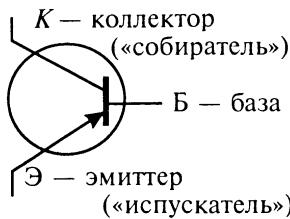

ГЕНЕРАТОР НЕЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ

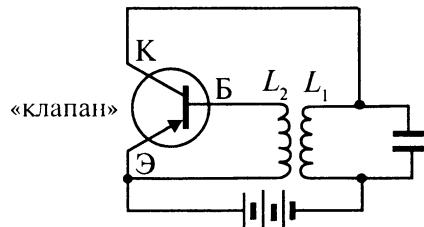

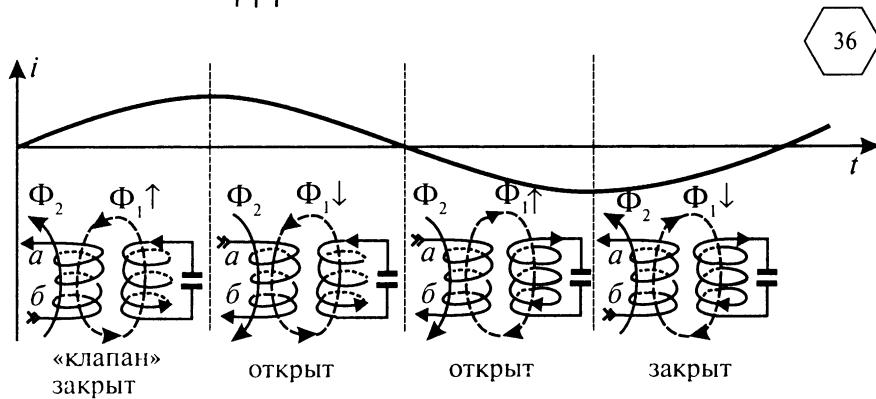Задача — получить незатухающие колебания большой v
Г.Н.К. — автоколеб. система, в которой энергия от источника тока порциями поступает в колебательный контур



1-я четв.: по L_1 идет $\uparrow i_1 \Rightarrow$ возник. $\Phi_1 \uparrow$, пересекающий L_2 сверху вниз (правило обхвата правой руки) \Rightarrow в L_2 возник. i_2 , препятствующий $\uparrow \Phi_1$ (Ленц!) $\Rightarrow \Phi_2$ напр. вверх $\Rightarrow i_2$ от b к a (от «n» к «p») — не может!


2-я четв.: по L_1 идет $\downarrow i_1 \Rightarrow$ возник $\Phi_1 \downarrow \Rightarrow$ в L_2 возник. i_2 , препятств. $\downarrow \Phi_1 \Rightarrow \Phi_2$ напр. вниз $\Rightarrow i_2$ от a к b (от «p» к «n») — может!

Итак: $\frac{1}{2} T$ «клапан» закрыт, $\frac{1}{2} T$ открыт (к/контур пополняет энергию за счет источника тока)

ТРАНСФОРМАТОР

Яблочков, Усагин — конец XIX века

① Устройство, принцип работы

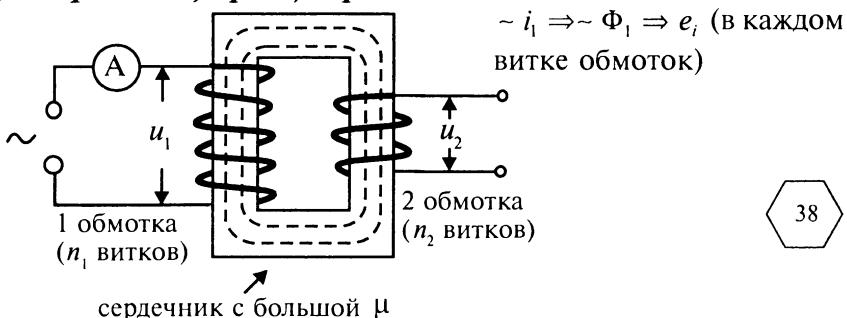

② Режим холостого хода ($i_2 = 0$)


Если $R_A \rightarrow 0$, то $U_1 = -\mathcal{E}_1$ ($i_1 R = U_1 + \mathcal{E}_1$)

$$U_2 = -\mathcal{E}_2 \quad (i_2 = 0)$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{\mathcal{E}_1}{\mathcal{E}_2} = \frac{n_1 \cdot e}{n_2 \cdot e} = \frac{n_1}{n_2} = k \quad \begin{array}{l} \text{коэффиц.} \\ \text{трансф.} \end{array} \quad (k > 1 \Rightarrow U_2 < U_1 \text{ — пониж.})$$

($k < 1 \Rightarrow U_2 > U_1$ — повыш.)

③* Режим нагруженного трансформатора

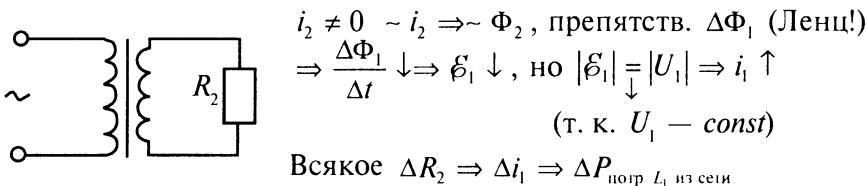


Всякое $\Delta R_2 \Rightarrow \Delta i_1 \Rightarrow \Delta P_{\text{потр. } L_1 \text{ из сети}}$

④ Непроизводительные расходы

- | | |
|---|---|
| а) нагревание обмоток (дюоулеово тепло)
б) перемагничивание сердечника
в) нагревание сердечника токами Фуко
г) рассеивание магнитного потока | к.п.д. 97–99% \Rightarrow
$P_1 \approx P_2 \Rightarrow I_1 U_1 = I_2 U_2$
\downarrow
$\frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1}$ |
|---|---|

⑤ Передача электроэнергии на расстояние

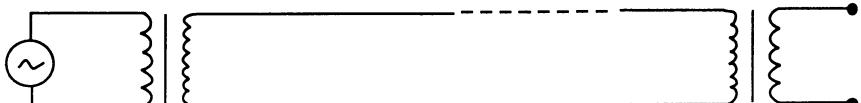трудность: большое Q на проводах. $Q = I^2 R t = I^2 \frac{\rho l}{S} t$




40


① Преимущества эл. энергии

- 1) можно передавать по проводам
 - 2) можно трансформировать (Δu , Δi)
 - 3) легко превращается в другие виды энергии
 - 4) легко получается из других видов энергии:

39

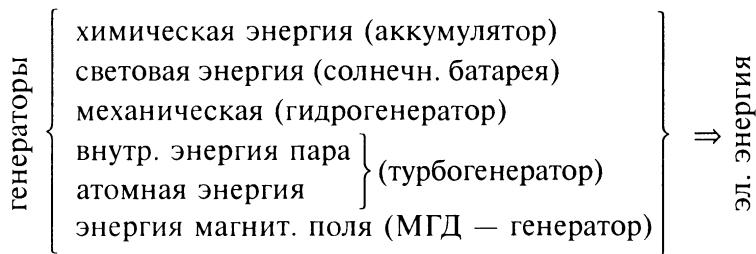


② Устройство индукционного генератора

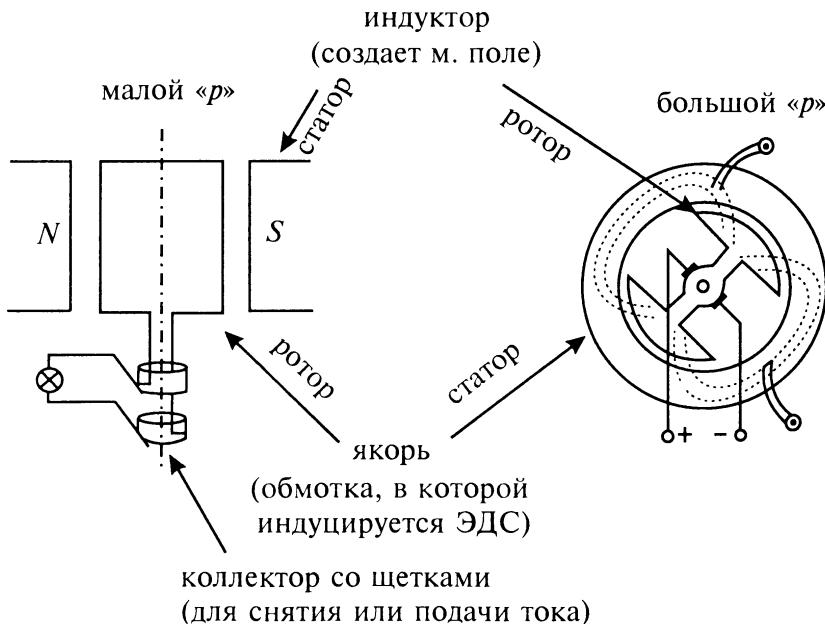


37

③ * Выпрямление ~ тока

а) однополупериодный выпрямитель

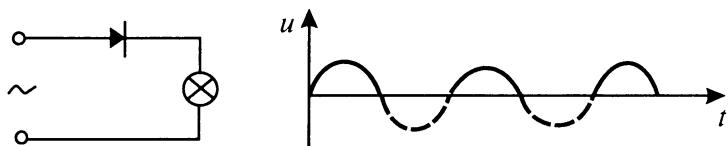

б) двухполупериодный выпрямитель

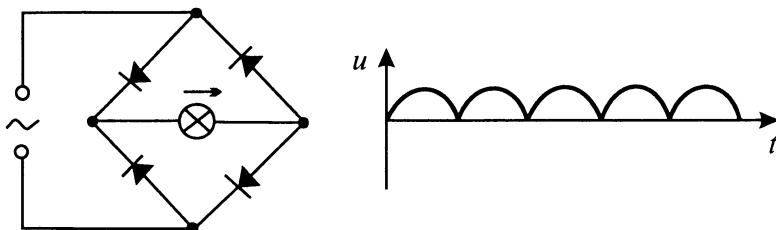

④ * Успехи и перспективы электрификации



1920 г. — план ГОЭЛРО (за 10 лет увелич. произв. э/энергии в 4 раза, построено 40 эл. станций $P = 4,1$ млн кВт)

1947 г. — 1-е место в Европе

Экибастузский
Канско-Ачинский } бассейны


Единичные агрегаты $P_1 = 1200$ млн кВт «Электросила»

К 11/9 ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ

1 Электромагнитное поле


$\sim \vec{B} \rightarrow \sim \vec{E}$ Из явления ЭМИ

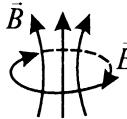Если $\frac{\Delta \vec{B}}{\Delta t} > 0$, то \vec{E} опр-ся левым винтом





$\sim \vec{E} \rightarrow \sim \vec{B}$ Максвелл из предпол.

о единстве природы

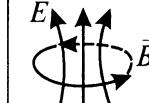


Если $\frac{\Delta \vec{E}}{\Delta t} > 0$, то \vec{B} опр-ся правым винтом

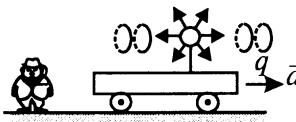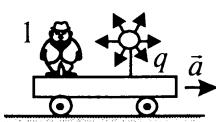
Итак: $\sim \vec{B} \rightarrow \sim \vec{E} \rightarrow \sim \vec{B} \rightarrow \dots$



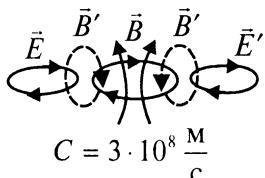2 Э/м волны — процесс распространения э/м поля



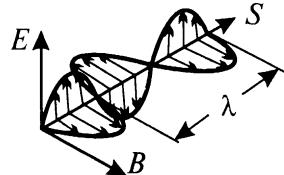
$$C = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{M}}{\text{s}}$$



3 Свойства э/м волн

а) отражение

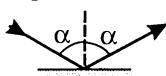


б) дифракция




в). интерференция max?



г) преломление

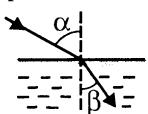

д) дисперсия

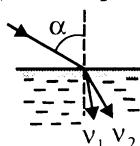


е) поляризация



4 Опыты Герца




$$v = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C}}$$

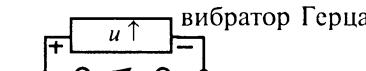


«q» должен двиг-ся с ускорением!

⑤ Принцип радиотелефонной связи




(А.С. Попов 1895 г.)

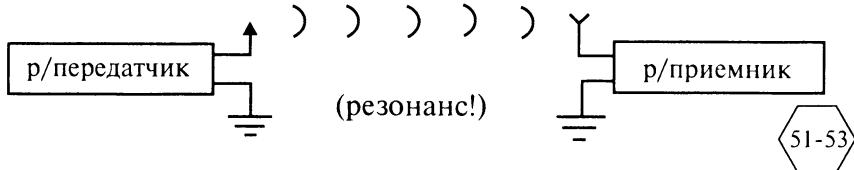

Амплитудная модуляция

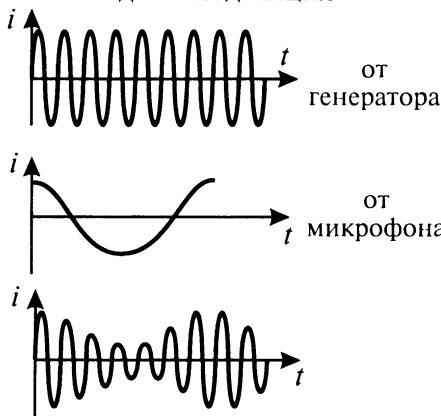

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ

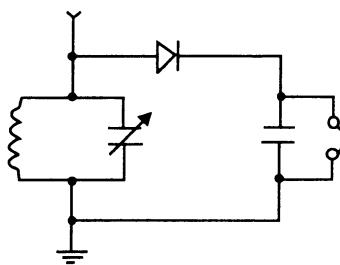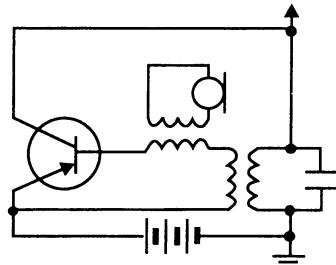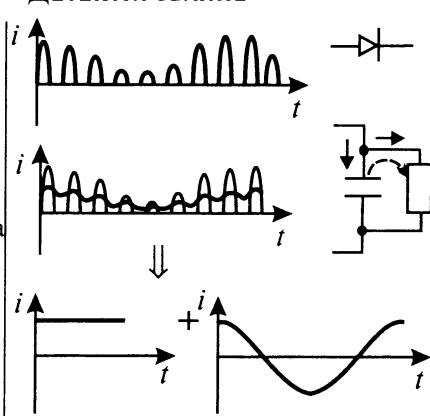

⑥ Радиолокация

(обнаружение и определение местополож. объекта радиоволнами)

